

→ corrente no capacitor:

$$-C \frac{d\langle V_o \rangle}{dt} + \frac{\langle V_o \rangle}{R_o} = 0$$

$$-C D \hat{V}_o + (I_L \hat{d} + D \hat{I}_L) - \frac{\hat{V}_o}{R_o} = 0$$

$$-C D \hat{V}_o + I_L \hat{d} + D \hat{I}_L - \frac{\hat{V}_o}{R_o} = 0$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_o}{R_o}$$

$$\frac{V_o}{R_o} \hat{d} + D \hat{I}_L = \hat{V}_o \left( DC + \frac{1}{R_o} \right)$$

→ malha:

$$V_b - \langle i_L \rangle R_b - L \frac{d\langle i_L \rangle}{dt} - R_L \langle i_L \rangle - \langle V_o \rangle \langle d \rangle = 0$$

$$- \hat{I}_L R_b - \left( L D \hat{I}_L + \frac{L \hat{I}_L}{T_s} \right) - V_o \hat{d} - D \hat{V}_o = 0$$





$$\hat{d} = \frac{\cancel{V_o} \cdot \hat{i}_L R_b - L \Delta \hat{i}_L - R_L \hat{i}_L - D \hat{V_o}}{V_o}$$

$$\frac{\cancel{V_o} \cdot \hat{i}_L R_b - L \Delta \hat{i}_L - R_L \hat{i}_L - D \hat{V_o} + D \hat{i}_L}{R_o} = \hat{V_o} \left( \Delta C + \frac{1}{R_o} \right)$$


$$\cancel{V_o} \cdot \hat{i}_L R_b - L \Delta \hat{i}_L - R_L \hat{i}_L - D \hat{V_o} + D R_o \hat{i}_L = \hat{V_o} (\Delta C R_o + 1)$$

$$\hat{i}_L (-L \Delta - R_b - R_L + D R_o) = \hat{V_o} (\Delta C R_o + 1 + D)$$

$$\hat{i}_L (L \Delta + R_L + R_b - D R_o) = -\hat{V_o} (1 + \Delta C R_o + D)$$

$$\frac{\hat{i}_L}{\hat{V_o}} = - \frac{R_o \Delta C + D + 1}{L \Delta + R_L + R_b - D R_o}$$
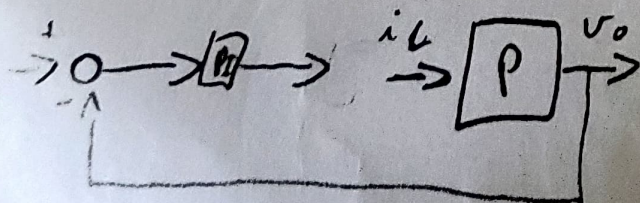
$$\frac{\hat{V_o}}{\hat{i}_L} = - \frac{L \Delta + R_L + R_b - D R_o}{R_o \Delta C + D + 1}$$



Projetado pelo  
PID Tuner do matlab  
margem de fase = 60°  
freq = 10Hz



ANOS  
UFMG  
1927 - 2017